


Timer là gì?



Timer là bộ hẹn giờ bên trong của STM32. Timer có 2 công dụng chính. Đo đạc thời gian và định thời gian cho một sự kiện nào đó

Cấu tạo của Timer bao gồm:

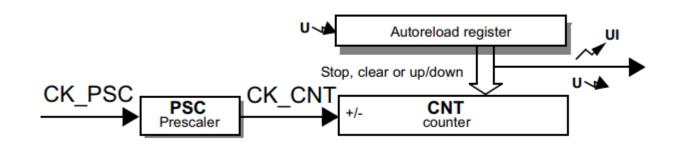- + Counter Register (TIMx_CNT):luu giá trị đếm
- + Prescaler Register (TIMx_PSC): lưu giá trị chia từ tần số cơ sở cấp cho Timer để tạo ra tần số thích hợp
- + Auto-Reload Registor(TIMx_ARR): lưu giá trị đích đếm lên hoặc đếm xuống




Các chế độ đếm của Timer



Đếm lên – Sự kiện tràn: overflow

Đếm Xuống – Sự kiện tràn: underflow

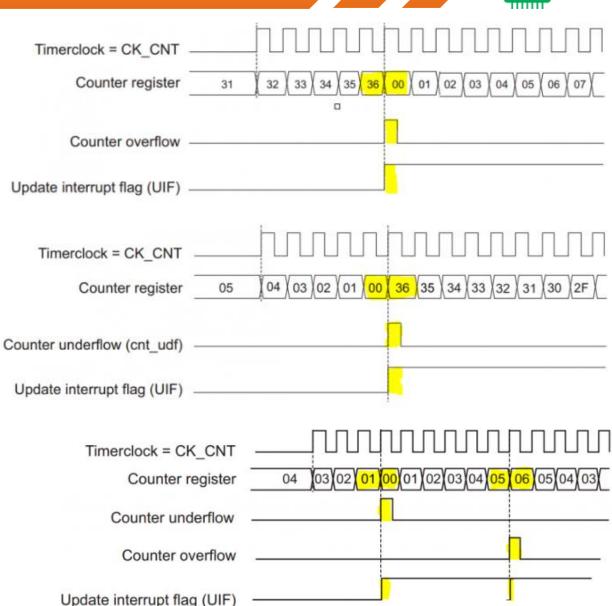
Đếm Xuống – Sự kiện tràn: underflow + overflow




Clock cho Timer





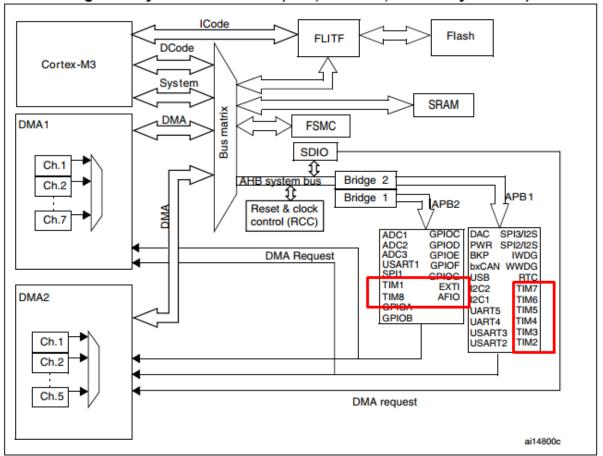

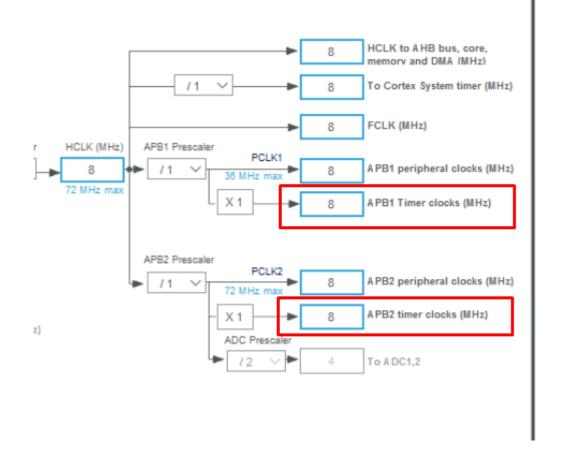

Tim 1 và Tim 8 dùng bộ APB2 Tim 2 -> Tim 7 dung bộ APB1

Tương ứng khi khai báo trên CubeMX

Công thức tính thời gian tràn của Timer



$$UpdateEvent = \frac{Timer_{clock}}{(Prescaler + 1)(Period + 1)}$$

- UpdateEvent là thời gian mong muốn sảy ra sự kiện tràn
- Timer Clock = 1/F clock
- Prescaler là số chia để tạo ra tần số mỗi lần count của Timer
- Period là mục tiêu khi counter đểm tới sẽ có sự kiện tràn

Bài tập:


Tính Prescaler và Period để có Thời gian tràn là 1s, với Clock là 8Mhz

Các bước làm Timer hoạt động



Các bước để Timer hoạt động như sau:

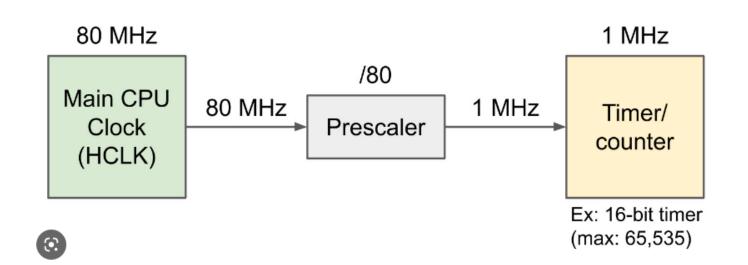- Khởi tạo bộ Timer 1 với xung Clock thích hợp
- Ghi giá trị cho bộ chia tần Prescaler
- Ghi giá trị cho thanh ghi Auto-reload
- Bật Timer cho hoạt động
- Xử lý các sự kiện sảy ra như tràn



Tạo xung với Timer




Chuẩn bị

- KIT STM32F103
- Logic Analyzer

Nối chân PC13 vào CH1 của Logic Analyzer Chung chân GND Bài tập 1:

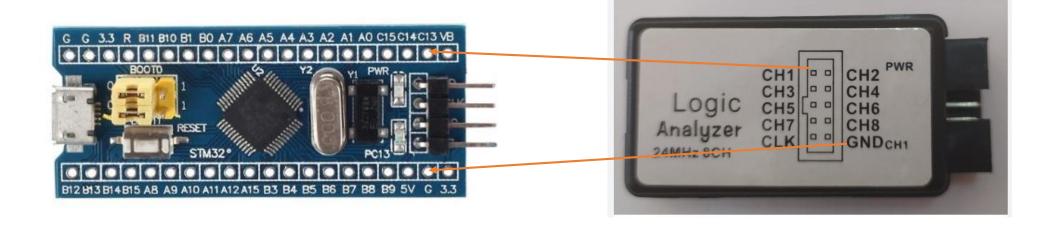Tính toán thông số nạp vào Timer 2 để nháy với T = 500 ms




Tạo xung với Timer



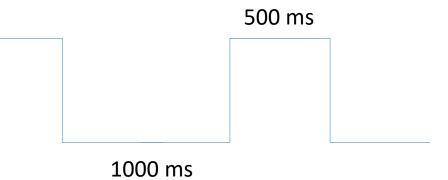Bài 2:

Tính toán nạp vào Timer 2 để tạo xung có xung dương 500ms, xung âm 1000 ms




Tạo xung với Timer



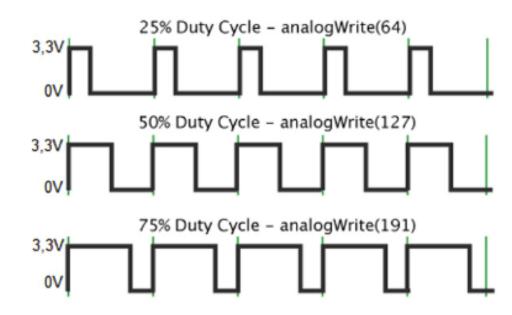Bài 3:

Tính toán nạp vào Timer 2 để tạo xung có xung dương xung dương tăng dần từ 0 – 999ms



Đọc thời gian xung




Chuẩn bị:

- KIT STM32F103
- Nút nhấn
- Logic Analyzer

Mắc nút nhấn vào chân PA0, Logic Analyer vào chân PA0

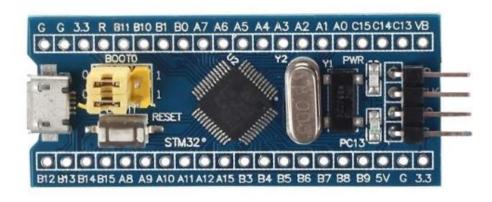Bài 1:

Đếm thời gian bắt đầu nhấn nút đến khi nhả ra.



Kết hợp



Bài 1:

Nhấn giữ giữ nút N giây, sau đó sáng led theo N giây đó.

Bài 2:

Nhấn nút và led sáng dần.

Viết thư viện nút nhấn



Chuẩn bị:

- KIT STM32F103
- Nút nhấn
- Logic Analyzer

Mắc nút nhấn vào chân PAO, Led vào chân PC13

Lập trình nút nhấn 3 chế độ Nhấn nút 1 lần: nháy led 1s Nhấn giữ nút 3s: nháy led 3s Nhấn đúp nút: nháy led 3 lần